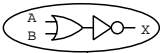


入力		出力
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NORの真理値表

$$X = \overline{A + B}$$

NORの論理式



NORの回路記号