



4ビット加算器の回路図