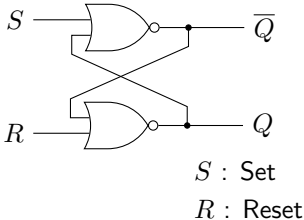


| 入力  |     | 出力  |
|-----|-----|-----|
| $S$ | $R$ | $Q$ |
| 0   | 0   | 記憶  |
| 0   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 禁止  |

RS-FF の動作



RS-FF の回路