

入力		出力
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NANDの真理値表

$$X = \overline{A \cdot B}$$

NANDの論理式



NANDの回路記号