

入力		出力
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ANDの真理値表

$$X = A \cdot B$$

ANDの論理式



ANDの回路記号