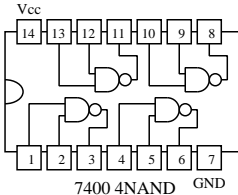


外観

Vcc ----- 5V電源の「+」を配線する。
GND ----- 5V電源の「-」を配線する。



論理ICの内部