

入力	出力
A	X
0	1
1	0

NOTの真理値表

$$X = \overline{A}$$

NOTの論理式



NOTの回路記号