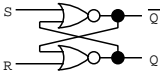


入力		出力
S	R	Q
0	0	記憶
0	1	0
1	0	1
1	1	禁止

RS-FFの動作



**S: Set**

**R: Reset**

RS-FFの回路